

Athirah fahzi

A20M10085

$$1. a) KVL = Ri + \frac{1}{C} \int i dt = V_s$$

$$RI(s) + \frac{1}{C} \left[\frac{I(s)}{s} + \frac{CV_0}{s} \right] = \frac{V_s}{s}$$

$$I(s) \left[R + \frac{1}{Cs} \right] = \frac{V_s - V_0}{s}$$

$$I(s) = \frac{V_s - V_0}{s} \cdot \left[R + \frac{1}{Cs} \right]^{-1} \left[\frac{1}{s + \frac{1}{RC}} \right]$$

$$i(t) = \frac{V_s - V_0}{R} e^{-t/RC}$$

$$V_C(t) = \frac{1}{C} \int_0^t i dt$$

$$= \frac{V_s - V_0}{RC} \int_0^t e^{-\tau/RC} d\tau$$

$$= (V_s - V_0) (1 - e^{-t/RC}),$$

$$V_C(F) = V_s \quad (\text{Fully charged})$$

$$b) KVL = Ri + \frac{1}{C} \int i dt = V_s$$

$$RI(s) + \frac{1}{C} \left[\frac{I(s)}{s} + \frac{C(-V_0)}{s} \right] = \frac{V_s}{s}$$

$$I(s) \left[R + \frac{1}{Cs} \right] = \frac{V_s + V_0}{s}$$

$$I(s) = \frac{V_s + V_0}{R} \cdot \frac{1}{s + 1/RC}$$

$$i(t) = \frac{V_s + V_0}{R} e^{-t/RC}$$


$$V_C(t) = \frac{1}{C} \int_0^t i dt$$

$$= \frac{V_s + V_0}{RC} \int_0^t e^{-\tau/RC} d\tau$$

$$= (V_s + V_0) (1 - e^{-t/RC})$$

NOTES

$$V_c(F) = V_s \text{ (Fully charged)}$$

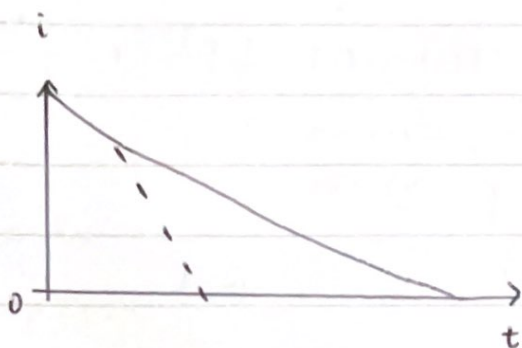

THE CRANE COMPANY
EFFICIENT. COMPETITIVE AND DIFFERENT
www.topmech.com.my

NOTES

$$2. \quad L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i dt = V_s$$

$$\text{Applying Laplace Transform} = L \left[sI(s) - i(0) + \frac{1}{C} \left[\frac{I(s)}{s} + \frac{(-V_0)}{s} \right] \right]$$

$$= \frac{V_s}{s} ; i(0) = 0$$

$$I(s) \left[sL + \frac{1}{sC} \right] = \frac{V_s + V_0}{s}$$

$$i(t) = (V_s + V_0) \sqrt{\frac{C}{L}} \sin \omega_0 t$$

$$V_C(t) = \frac{1}{C} (V_s (-V_0)) \sqrt{\frac{C}{L}} \int_0^t \sin \omega_0 t dt - V_0$$

$$= (V_s + V_0) (1 - \cos \omega_0 t) - V_0$$

$$t_0 = \frac{\pi}{\omega_0} ; \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$= \pi \sqrt{LC}$$

$$= \pi \sqrt{0.2 \times 10^{-3} (10 \times 10^{-6})}$$

$$= 140.496 \mu s$$

$$I_p = (V_s + V_0) \sqrt{\frac{C}{L}}$$

$$= (230 + 50) \sqrt{\frac{10 \times 10^{-6}}{0.2 \times 10^{-3}}}$$

$$= 62.61 A$$

$$V_C = 2 [V_s - (-V_0)] + (-V_0)$$


$$= 2 (230 + 50) - 50$$

$$= 510 V$$

$$V_0 = -V_L - V_C + V_s$$

$$= 0 - 510 + 230$$

$$= -280 V$$

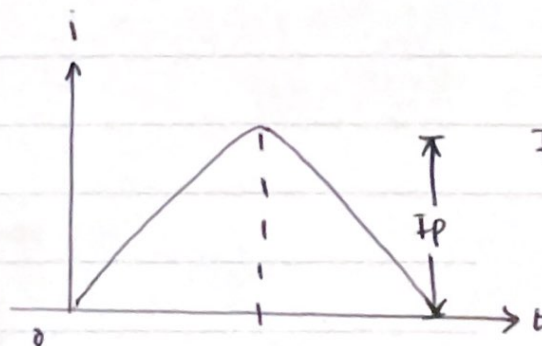

$$I_p = (V_s + V_0) \sqrt{\frac{C}{L}}$$

TOPMECH™

THE CRANE COMPANY
EFFICIENT, COMPETITIVE AND DIFFERENT
www.topmech.com.my